


Дано

$$R_1 = 25 \text{ Ом} \quad R_2 = 30 \text{ Ом} \quad L = 0.2 \text{ Гн} \quad C = 50 \cdot 10^{-6} \text{ Ф} \quad J = 3 \text{ А}$$

Решение

Классический метод

Ключ замкнут

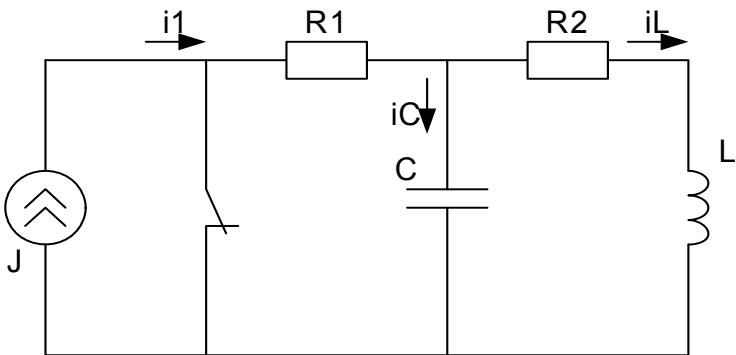

Определим начальные условия

При постоянном токе катушки индуктивности представляет собой проводник, а конденсатор - разрыв цепи

$$u_{C0} = 0 \text{ В}$$


$$i_{L0} = 0 \text{ А} \quad \text{нулевые начальные условия так как схема отключена от источника тока}$$

Закон коммутации:

до и после коммутации напряжение на конденсаторе и ток в катушке останется величиной постоянной

$$u_{C00} = u_{C0} = 0 \text{ В} \quad i_{L00} = i_{L0} = 0 \text{ А}$$

Ключ разомкнут

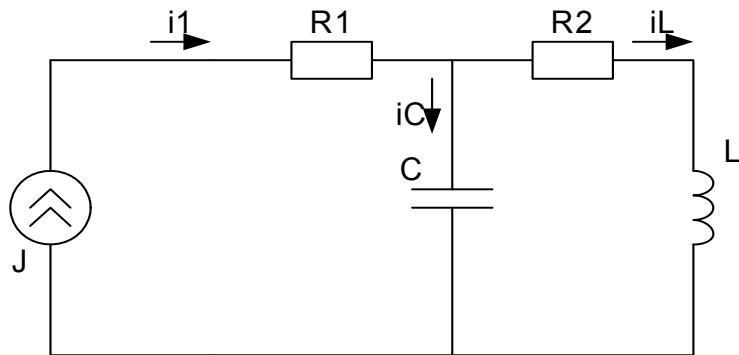

Составим систему уравнений для момента времени коммутации

$$uC00 = iL00 \cdot R2 + uL00 \quad uL00 = uC00 - iL00 \cdot R2 = 0$$

$$iC00 = J - iL00 = 3$$

Получим производные

$$diL = \frac{uL00}{L} = 0 \quad duC = \frac{iC00}{C} = 60000$$

Определим принужденные составляющие

$$iL_{\text{пр}} = J = 3 \text{ A} \quad uC_{\text{пр}} = iL_{\text{пр}} \cdot R2 = 90 \text{ В}$$

Составим характеристическое уравнение входного сопротивления

$$Z(p) = \frac{1}{p \cdot C} + p \cdot L + R2 = 0$$

Определим корни

$$\frac{1}{p \cdot C} + p \cdot L + R2 = \begin{pmatrix} -75.0 - 307.21j \\ -75.0 + 307.21j \end{pmatrix}$$

Мы получили комплексно-сопряженные корни

$$p1 = -75.0 - 307.21j \quad p2 = -75.0 + 307.21j \quad \delta = 75.0 \quad \omega_{\text{CB}} = 307.21$$

Определим ток катушки

$$iL(t) = iL_{\text{пр}} + A \cdot e^{-\delta \cdot t} \cdot \sin(\omega_{\text{CB}} \cdot t + \psi_A)$$

$$\frac{d}{dt} iL(t) = -\delta \cdot A \cdot e^{-\delta \cdot t} \cdot \sin(\omega_{\text{CB}} \cdot t + \psi_A) + \omega_{\text{CB}} \cdot A \cdot e^{-\delta \cdot t} \cdot \cos(\omega_{\text{CB}} \cdot t + \psi_A) + diL_{\text{пр}}$$

При  $t=0$

$$iL0 = iL_{\text{пр}} + A \cdot \sin(\psi_A)$$

$$\frac{d}{dt} iL(0) = -\delta \cdot A \cdot \sin(\psi_A) + \omega_{\text{CB}} \cdot A \cdot \cos(\psi_A)$$

$$A \cdot \sin(\psi A) = iL_0 - iL_{np} = -3$$

$$A \cdot \cos(\psi A) = \frac{diL}{\omega_{CB}} + \frac{\delta}{\omega_{CB}} \cdot A \cdot \sin(\psi A) = \frac{diL}{\omega_{CB}} + \frac{\delta}{\omega_{CB}} \cdot -3 = -0.732$$

Поделим синус на косинус

$$\frac{A \cdot \sin(\psi A)}{A \cdot \cos(\psi A)} = \frac{\sin(\psi A)}{\cos(\psi A)} = \tan(\psi A) = \frac{-3}{-0.732} = 4.098$$

$$\tan(\psi A) = 4.098$$

$$\psi A = \frac{\arctan(4.098)}{\circ} + 180 = 256.287 \quad A = \frac{-3}{\sin(\psi A \cdot \circ)} = 3.088$$

Получим закон изменения тока в катушке индуктивности

$$iL(t) = 3 + 3.088 \cdot e^{-75.0 \cdot t} \cdot \sin(307.21 \cdot t + 256.287^\circ) \quad A$$

Определим напряжение на конденсаторе

$$uC(t) = uC_{pr} + B \cdot e^{-\delta \cdot t} \cdot \sin(\omega_{CB} \cdot t + \psi B) \quad B$$

$$\frac{d}{dt} uC(t) = -\delta \cdot B \cdot e^{-\delta \cdot t} \cdot \sin(\omega_{CB} \cdot t + \psi B) + \omega_{CB} \cdot B \cdot e^{-\delta \cdot t} \cdot \cos(\omega_{CB} \cdot t + \psi B) + \frac{d}{dt} uC_{pr}$$

При  $t=0$

$$uC_0 = uC_{pr} + B \cdot \sin(\psi B)$$

$$\frac{d}{dt} uC(0) = -\delta \cdot B \cdot \sin(\psi B) + \omega_{CB} \cdot B \cdot \cos(\psi B) \quad uC_{pr} = 90$$

$$B \cdot \sin(\psi B) = uC_0 - uC_{pr} = -90$$

$$B \cdot \cos(\psi B) = \frac{duC}{\omega_{CB}} + \frac{\delta}{\omega_{CB}} \cdot B \cdot \sin(\psi B) = \frac{duC}{\omega_{CB}} + \frac{\delta}{\omega_{CB}} \cdot -90 = 173.334$$

Поделим синус на косинус

$$\frac{B \cdot \sin(\psi B)}{B \cdot \cos(\psi B)} = \frac{\sin(\psi B)}{\cos(\psi B)} = \tan(\psi B) = \frac{-90}{173.334} = -0.519$$

$$\tan(\psi B) = -0.519$$

$$\psi B = \frac{\arctan(-0.519)}{\circ} = -27.429 \quad B = \frac{-90}{\sin(\psi B \cdot \circ)} = 195.374$$

Получим закон изменения напряжение на конденсаторе

$$uC(t) = 90 + 195.374 \cdot e^{-75.0 \cdot t} \cdot \sin(307.21 \cdot t + -27.429^\circ) \quad B$$

Определим ток  $iC(t)$

$$iC(t) = C \cdot \left( \frac{d}{dt} uC(t) \right)$$



$$iC(t) = 3.001 \cdot \cos(307.21 \cdot t + -27.429^\circ) \cdot e^{-75.0 \cdot t} + -0.73265 \cdot \sin(307.21 \cdot t + -27.429^\circ) \cdot e^{-75.0 \cdot t}$$

$$i1(t) = J$$

Определим постоянную времени цепи

$$\tau = \left| \frac{1}{\delta} \right| = 0.013 \text{ c}$$

Построим графики

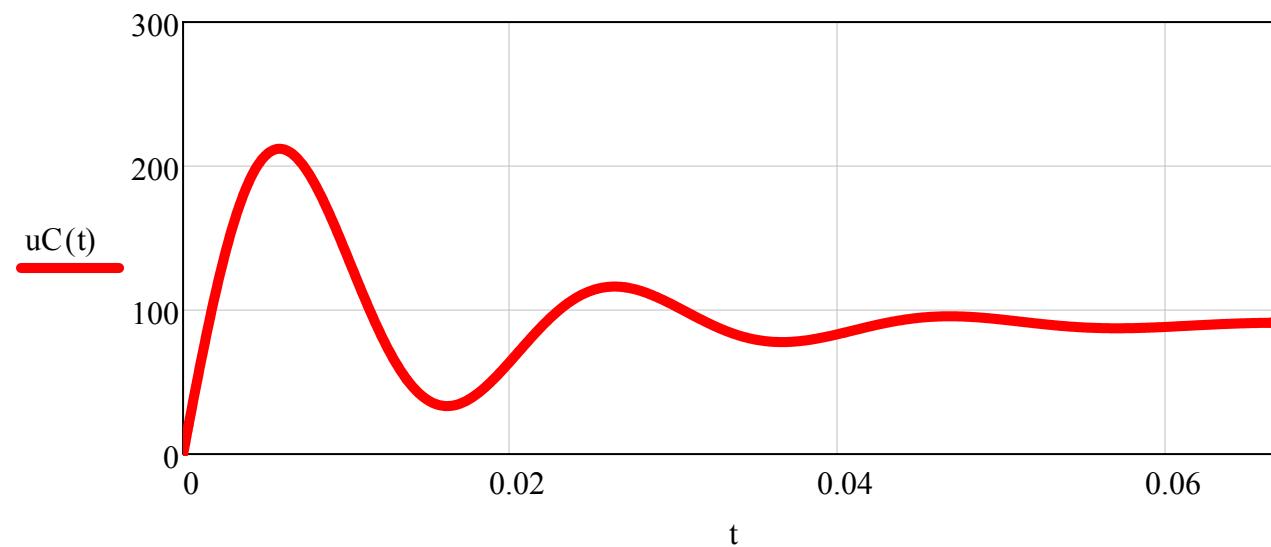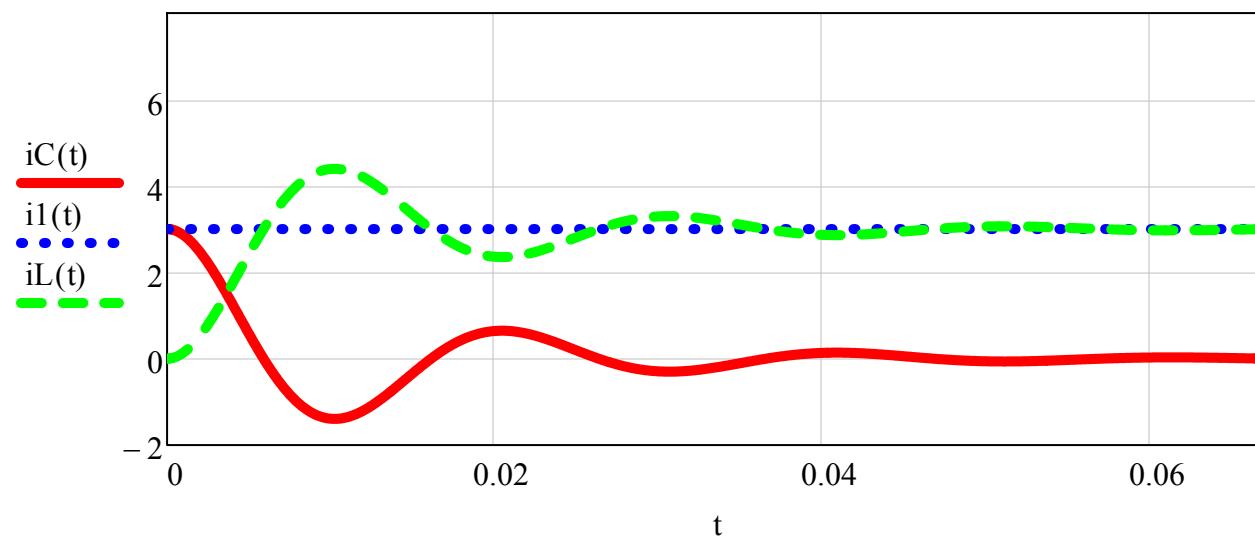


Операторный методом

Начальные условия

$$iL0 = 0 \quad A \quad uC0 = 0 \quad V$$

Нарисуем операторную схему замещения

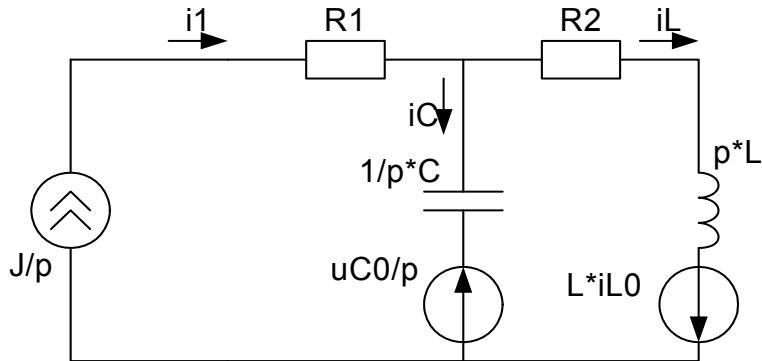

Определим все токи методом двух узлов

$$Ux(p) = \frac{\frac{uC0}{p}}{\frac{J}{p} + \frac{1}{p \cdot C} + \frac{-L \cdot iL0}{R2 + p \cdot L}} = \frac{60000.0 \cdot p + 9.0e6}{p \cdot (150.0 \cdot p + p^2 + 100000.0)}$$

$$UC(p) = Ux(p) = \frac{60000.0 \cdot p + 9.0e6}{p \cdot (150.0 \cdot p + p^2 + 100000.0)}$$

$$I1(p) = \frac{J}{p} = \frac{3.0}{p}$$

$$IC(p) = -\frac{\frac{uC0}{p} - Ux(p)}{\frac{1}{p \cdot C}} = \frac{3.0 \cdot p + 450.0}{150.0 \cdot p + p^2 + 100000.0}$$

$$IL(p) = \frac{\frac{L \cdot iL0 + Ux(p)}{R2 + p \cdot L}}{p \cdot (150.0 \cdot p + p^2 + 100000.0)} = \frac{300000.0}{p \cdot (150.0 \cdot p + p^2 + 100000.0)}$$

Сделаем преобразования с помощью теории вычетов

$$UC(p) = \frac{60000.0 \cdot p + 9.0e6}{p \cdot (150.0 \cdot p + p^2 + 100000.0)}$$

Определим корни знаменателя

$$p \cdot (150.0 \cdot p + p^2 + 100000.0) = \begin{pmatrix} 0 \\ -75.0 - 307.21j \\ -75.0 + 307.21j \end{pmatrix}$$

$$p_1 = -75.0 - 307.21j \quad p_2 = -75.0 + 307.21j \quad p_0 = 0$$

Определим производную знаменателя

$$\frac{d}{dp} [p \cdot (150.0 \cdot p + p^2 + 100000.0)] = 300.0 \cdot p + 3.0 \cdot p^2 + 100000.0$$

Получим

$$A(p) = \frac{60000.0 \cdot p + 9.0e6}{300.0 \cdot p + 3.0 \cdot p^2 + 100000.0}$$

$$A_1 = A(p_1) = -44.998 + 86.666j \quad A_1 = 97.652 \cdot e^{j \cdot 117.439^\circ} = -44.998 + 86.666j$$

$$A_2 = A(p_2) = -44.998 - 86.666j \quad A_2 = 97.652 \cdot e^{j \cdot -117.439^\circ} = -44.998 - 86.666j$$

$$A_0 = A(p_0) = 90$$

Получим

$$UC(p) = \frac{97.652 \cdot e^{j \cdot 117.439^\circ}}{p - (-75.0 - 307.21j)} + \frac{97.652 \cdot e^{j \cdot -117.439^\circ}}{p - (-75.0 + 307.21j)} + \frac{90}{p}$$

$$X(p) = \frac{A \cdot e^{j \cdot \varphi}}{p - (a - j \cdot b)} + \frac{A \cdot e^{j \cdot -\varphi}}{p - a + j \cdot b}$$

$$x(t) = 2 \cdot A \cdot e^{a \cdot t} \cdot \cos(b \cdot t - \varphi)$$

Преобразуем с помощью преобразования Лапласа

$$uC(t) = 2 \cdot 97.652 \cdot e^{-75.0 \cdot t} \cdot \cos(307.21 \cdot t - 117.439^\circ) + 90$$

Перейдем к синусу

$$uC(t) = 2 \cdot 97.652 \cdot e^{-75.0 \cdot t} \cdot \sin(307.21 \cdot t - 117.439^\circ + 90^\circ) + 90$$

$$uC(t) = 90 + 195.304 \cdot e^{-75.0 \cdot t} \cdot \sin(307.21 \cdot t + -27.439^\circ)$$

Сделаем преобразования с помощью теории вычетов

$$IC(p) = \frac{3.0 \cdot p + 450.0}{150.0 \cdot p + p^2 + 100000.0}$$

Определим корни знаменателя

$$150.0 \cdot p + p^2 + 100000.0 = \begin{pmatrix} -75.0 - 307.21j \\ -75.0 + 307.21j \end{pmatrix}$$

$$p_1 = -75.0 - 307.21j \quad p_2 = -75.0 + 307.21j$$

Определим производную знаменателя

$$\frac{d}{dp} (150.0 \cdot p + p^2 + 100000.0) = 2.0 \cdot p + 150.0$$

Получим

$$A(p) = \frac{3.0 \cdot p + 450.0}{2.0 \cdot p + 150.0}$$

$$A_1 = A(p_1) = 1.5 + 0.366j \quad A_1 = 1.544 \cdot e^{j \cdot 13.719^\circ} = 1.5 + 0.366j$$
$$A_2 = A(p_2) = 1.5 - 0.366j \quad A_2 = 1.544 \cdot e^{j \cdot -13.719^\circ} = 1.5 - 0.366j$$

Получим

$$IC(p) = \frac{1.544 \cdot e^{j \cdot 13.719^\circ}}{p - (-75.0 - 307.21j)} + \frac{1.544 \cdot e^{j \cdot -13.719^\circ}}{p - (-75.0 + 307.21j)}$$

$$X(p) = \frac{A \cdot e^{j \cdot \varphi}}{p - (a - j \cdot b)} + \frac{A \cdot e^{j \cdot -\varphi}}{p - a + j \cdot b}$$

$$x(t) = 2 \cdot A \cdot e^{a \cdot t} \cdot \cos(b \cdot t - \varphi)$$

Преобразуем с помощью преобразования Лапласа

$$iC(t) = 2 \cdot 1.544 \cdot e^{-75.0 \cdot t} \cdot \cos(307.21 \cdot t - 13.719^\circ)$$

Перейдем к синусу


$$iC(t) = 2 \cdot 1.544 \cdot e^{-75.0 \cdot t} \cdot \sin(307.21 \cdot t - 13.719^\circ + 90^\circ)$$

$$iC(t) = 3.088 \cdot e^{-75.0 \cdot t} \cdot \sin(307.21 \cdot t + 76.281^\circ)$$

Сравним результаты

$$iC'(t) = 3.088 \cdot e^{-75.0 \cdot t} \cdot \sin(307.21 \cdot t + 76.281^\circ)$$
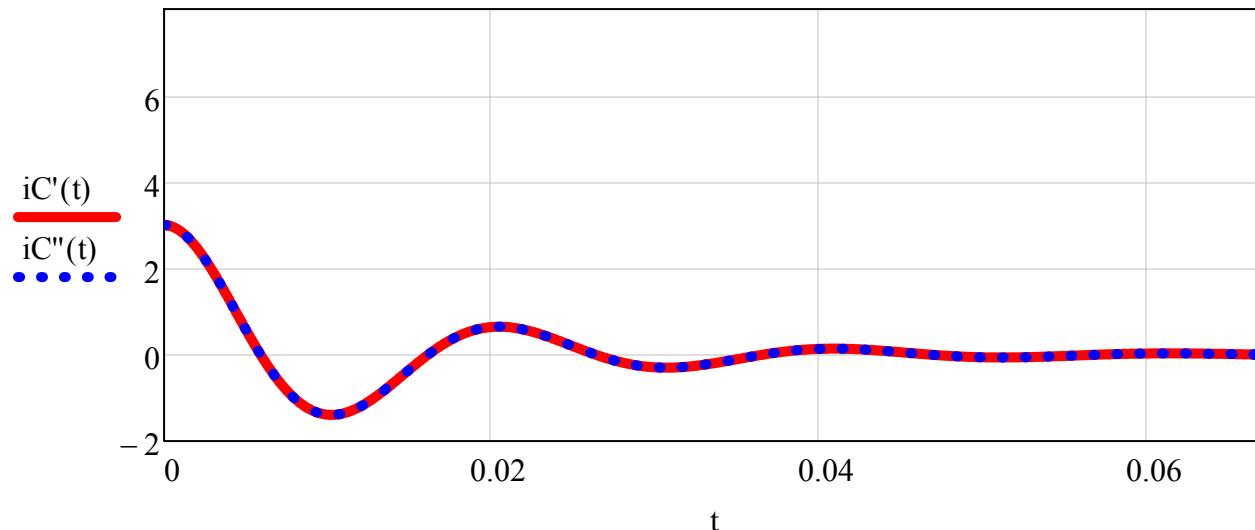
$$iC''(t) = 3.001 \cdot \cos(307.21 \cdot t + -27.429^\circ) \cdot e^{-75.0 \cdot t} + -0.73265 \cdot \sin(307.21 \cdot t + -27.429^\circ) \cdot e^{-75.0 \cdot t}$$



Результаты совпали

Сделаем преобразования с помощью теории вычетов

$$IL(p) = \frac{300000.0}{p \cdot (150.0 \cdot p + p^2 + 100000.0)}$$

Определим корни знаменателя

$$p \cdot (150.0 \cdot p + p^2 + 100000.0) = \begin{pmatrix} 0 \\ -75.0 - 307.21j \\ -75.0 + 307.21j \end{pmatrix}$$

$$p_1 = -75.0 - 307.21j \quad p_2 = -75.0 + 307.21j \quad p_0 = 0$$

Определим производную знаменателя

$$\frac{d}{dp} [p \cdot (150.0 \cdot p + p^2 + 100000.0)] = 300.0 \cdot p + 3.0 \cdot p^2 + 100000.0$$

Получим

$$A(p) = \frac{300000.0}{300.0 \cdot p + 3.0 \cdot p^2 + 100000.0}$$

$$A1 = A(p1) = -1.5 - 0.366j \quad A1 = 1.544 \cdot e^{j \cdot -166.281^\circ} = -1.5 - 0.366j$$

$$A2 = A(p2) = -1.5 + 0.366j \quad A2 = 1.544 \cdot e^{j \cdot 166.281^\circ} = -1.5 + 0.366j$$

$$A0 = A(p0) = 3$$

Получим

$$IL(p) = \frac{1.544 \cdot e^{j \cdot -166.281^\circ}}{p - (-75.0 - 307.21j)} + \frac{1.544 \cdot e^{j \cdot 166.281^\circ}}{p - (-75.0 + 307.21j)} + \frac{3}{p}$$

$$X(p) = \frac{A \cdot e^{j \cdot \varphi}}{p - (a - j \cdot b)} + \frac{A \cdot e^{j \cdot -\varphi}}{p - a + j \cdot b}$$

$$x(t) = 2 \cdot A \cdot e^{a \cdot t} \cdot \cos(b \cdot t - \varphi)$$

Преобразуем с помощью преобразования Лапласа

$$iL(t) = 2 \cdot 1.544 \cdot e^{-75.0 \cdot t} \cdot \cos(307.21 \cdot t + 166.281^\circ) + 3$$

Перейдем к синусу

$$iL(t) = 3 + 2 \cdot 1.544 \cdot e^{-75.0 \cdot t} \cdot \sin(307.21 \cdot t + 166.281^\circ + 90^\circ)$$

$$iL(t) = 3 + 3.088 \cdot e^{-75.0 \cdot t} \cdot \sin(307.21 \cdot t + 256.281^\circ)$$